

答案用紙記入上の注意：答案用紙のマーク欄には、正答と判断したものを一つだけマークすること。

BB403

第二級総合無線通信士「無線工学B」試験問題

(参考) 試験問題の図中の抵抗などは、旧図記号を用いて表記しています。

25問 2時間30分

- A - 1 電界強度が 2 [mV/m] の電波の電力束密度の値として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、自由空間の固有インピーダンスを 120 [] とする。


1 $1.1 \times 10^{-8} \text{ [W/m}^2\text{]}$ 2 $2.1 \times 10^{-8} \text{ [W/m}^2\text{]}$ 3 $1.1 \times 10^{-4} \text{ [W/m}^2\text{]}$ 4 $2.1 \times 10^{-4} \text{ [W/m}^2\text{]}$

- A - 自由空間において、半波長ダイポールアンテナに誘起する受信端開放電圧が 6 [mV] であるとき、到来電波の電界強度の値として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、周波数を 10 [MHz] とする。

1 1.65 [mV/m]
2 3.14 [mV/m]
3 5.25 [mV/m]
4 6.28 [mV/m]

- A - 3次の記述は、アンテナの指向性について述べたものである。このうち誤っているものを下の番号から選べ。

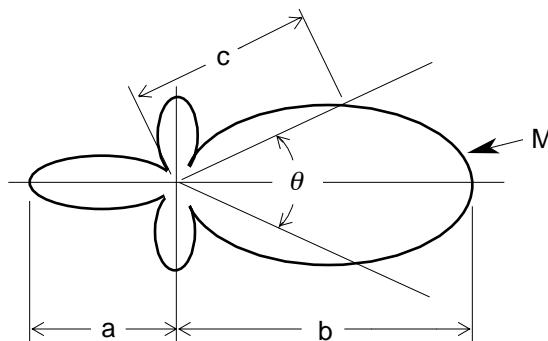- 1 アンテナから放射される電波の放射の方向とその強度を図を用いて表現したものを放射パターンという。
- 2 図に示す放射パターンにおいて、最も大きいもの(Mの部分)を主ロープ、又はメインロープといい、他を副ロープ、又はサイドロープという。
- 3 図に示す放射パターンにおいて、長さ a に対する長さ b の比 (b / a) を前後比といい、指向性アンテナでは前後比が小さいほどアンテナとしての性能が良い。
- 4 図に示す放射パターンが電力による放射指向性(電力パターン)を表すものとすれば、長さ b に対する長さ c の比 (c / b) の値が θ のときの角度 [rad] を半值角といい、半值角が小さいほど鋭い指向性を持ったアンテナである。



- A - 4 開口面の実効面積が $1.25 \text{ [m}^2\text{]}$ で、開口効率が 0.65 の円形パラボラアンテナの開口面積の値として、最も近いものを下の番号から選べ。


1 $0.81 \text{ [m}^2\text{]}$
2 $0.96 \text{ [m}^2\text{]}$
3 $1.45 \text{ [m}^2\text{]}$
4 $1.92 \text{ [m}^2\text{]}$

- A - 5 特性インピーダンスが 60 [] の無損失給電線の終端に純抵抗負荷 $R \text{ []}$ を接続したとき、負荷の反射係数の大きさの値が 0.4 であった。 R の値として、正しいものを下の番号から選べ。ただし、 $R > 60 \text{ []}$ とする。

1 70 []
2 90 []
3 140 []
4 200 []


- A - 6 入力インピーダンスが純抵抗の 75Ω であるアンテナと特性インピーダンスが 300Ω の無損失の平行二線式給電線との整合に、図に示す無損失の $1/4$ 波長整合回路を用いた。このときの整合回路の特性インピーダンスの値として、最も近いものを下の番号から選べ。

- 1 90 Ω
- 2 135 Ω
- 3 150 Ω
- 4 200 Ω

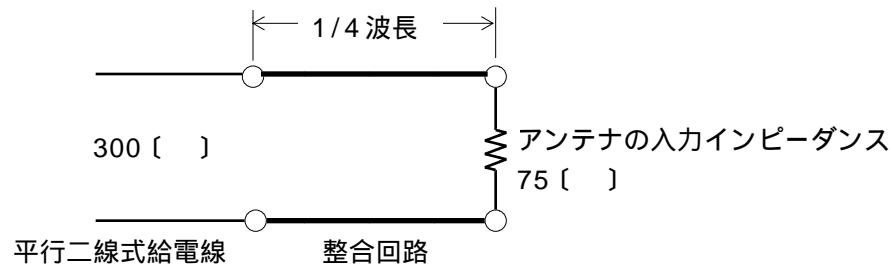

- A - 7 図に示す整合トランスの巻線比が $1 : n$ であるとき、特性インピーダンスが 75Ω の給電線と入力インピーダンスが 300Ω のアンテナが整合している。 n の値として、正しいものを下の番号から選べ。

- 1 2
- 2 3
- 3 4
- 4 5

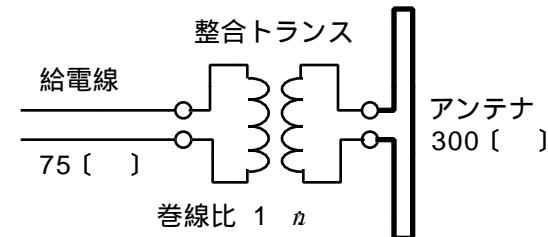


- A - 8 次の記述は、ブラウンアンテナについて述べたものである。このうち誤っているものを下の番号から選べ。

- 1 同軸給電線の芯線を引き出して放射素子とし、外部導体に2~4本の地線を取付けた構造のアンテナである。
- 2 地線が放射素子に直角のときの入力インピーダンスは、約 20Ω である。
- 3 地線の取付け角度を変えても、入力インピーダンスは変わらない。
- 4 放射素子が大地に垂直のとき、水平面内の指向性は、全方向性である。

- A - 次の記述は、電磁ホーンについて述べたものである。□内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。

- (1) 電磁ホーンは、導波管の先端を徐々に広げて一定の大きさの開口面積を持たせた構造である。方形導波管の場合、基本モードで、図に示す開口面の □A 方向を広げた E 面扇形ホーンや X 方向、Y 方向と共に広げた角錐ホーンがある。
- (2) 電磁ホーンの開口面から放射される電波は、開口面の近くでは □B である。
- (3) 開口面積又は電磁ホーンの長さを変えることによって利得が □C 。


- | | A | B | C |
|---|---|-----|-------|
| 1 | Y | 平面波 | 変わらない |
| 2 | Y | 球面波 | 変わる |
| 3 | X | 球面波 | 変わらない |
| 4 | X | 平面波 | 変わる |

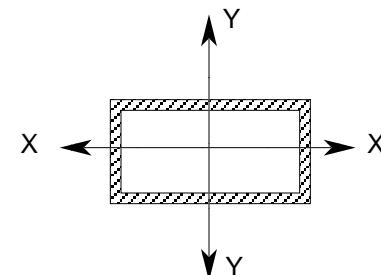

A - 10 次の記述は、図に示すカセグレンアンテナについて述べたものである。□内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。なお、同じ記号の□内には、同じ字句が入るものとする。

- (1) 放物面の主反射鏡と双曲面の□A及び一次放射器を同じ軸上で互いに向かい合わせて置いた構造である。
- (2) 一次放射器から放射された電波は、□Aにより反射され、さらに主反射鏡により反射されて□Bとなる。
- (3) パラボラアンテナに比べて給電回路を短くできるので□Cが少なく、また、アンテナの背面方向への電波の漏れが少ない。

A	B	C
副反射鏡	平面波	損失
副反射鏡	球面波	反射
導波器	平面波	反射
導波器	球面波	損失

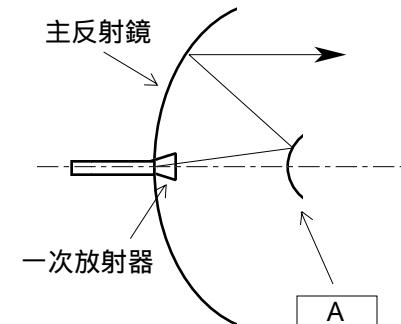

A - 11 次の記述は、図に示すように平行二線式給電線上の分布電圧を測定して、アンテナへの入力電力を求める方法について述べたものである。□内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。ただし、給電線の損失は無視できるものとする。

- (1) 給電線を通してアンテナへ入力される電力 P [W] は、アンテナへの進行波電力から反射波電力を差し引いたものであるから、給電線上の進行波電圧の大きさを V_f [V]、反射波電圧の大きさを V_r [V] 及び給電線の特性インピーダンスを Z_0 [] とすれば、 P は、次式で表される。

$$P = \frac{1}{Z_0} \times \boxed{A} \quad [\text{W}]$$


- (2) 分布電圧の最大値 V_{\max} 及び最小値 V_{\min} と V_f 及び V_r の間には次式の関係がある。

$$\begin{aligned} V_{\max} &= \boxed{B} \quad [\text{V}] \\ V_{\min} &= \boxed{C} \quad [\text{V}] \end{aligned}$$

したがって、定在波測定器を給電線に沿って移動させて、 V_{\max} 及び V_{\min} を測定すれば、アンテナへ入力される電力は、次式で求められる。

$$P = \frac{1}{Z_0} \times \boxed{D} \quad [\text{W}]$$

A	B	C	D
1 $(V_f^2 - V_r^2)$	$V_f - V_r$	$V_f + V_r$	V_{\max}^2
2 $(V_f^2 - V_r^2)$	$V_f + V_r$	$V_f - V_r$	$V_{\max} V_{\min}$
3 $(V_f^2 + V_r^2)$	$V_f + V_r$	$V_f - V_r$	V_{\min}^2
4 $(V_f^2 + V_r^2)$	$V_f - V_r$	$V_f + V_r$	$V_{\max} V_{\min}$

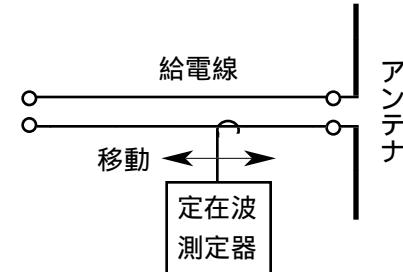

A - 12 次の記述は、抵抗挿入法により接地アンテナの実効抵抗を測定する方法について述べたものである。□内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。ただし、高周波電流計の内部抵抗及び接地抵抗は無視できるものとする。

(1) 高周波発振器の出力を結合コイルによりアンテナに □ A させる。スイッチ SW を閉じて、高周波発振器を測定周波数で動作させ、可変コンデンサを調節して同調をとったときの高周波電流計の読みを I_1 [A] とする。


(2) 回路をそのままの状態にして SW を開き、可変抵抗器の抵抗値を [] にしたときの高周波電流計の読みを I_2 [A] とすれば、次式が成り立つ。ただし、結合コイルの出力電圧を V [V]、アンテナの実効抵抗を r_e [] とし、 V の大きさは、SW の開閉に関係なく一定とする。

$$V = \boxed{B} = (r_e + r_s) I_2 \quad [\text{V}]$$


したがって、 r_e は、次式によって求められる。

$$r_e = \boxed{C} \quad []$$

	A	B	C
1 疎結合	$r_e I_1$	$\frac{r_s I_2}{I_1 - I_2}$	
2 疎結合	$r_s I_1$	$\frac{r_s (I_1 - I_2)}{I_2}$	
3 密結合	$r_e I_1$	$\frac{r_s (I_1 - I_2)}{I_2}$	
4 密結合	$r_s I_1$	$\frac{r_s I_2}{I_1 - I_2}$	

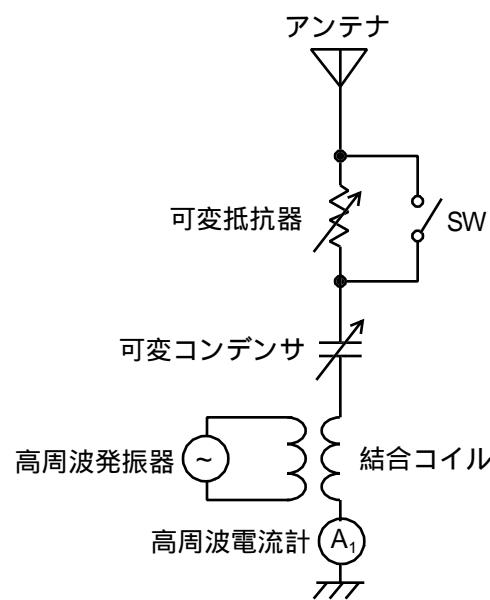

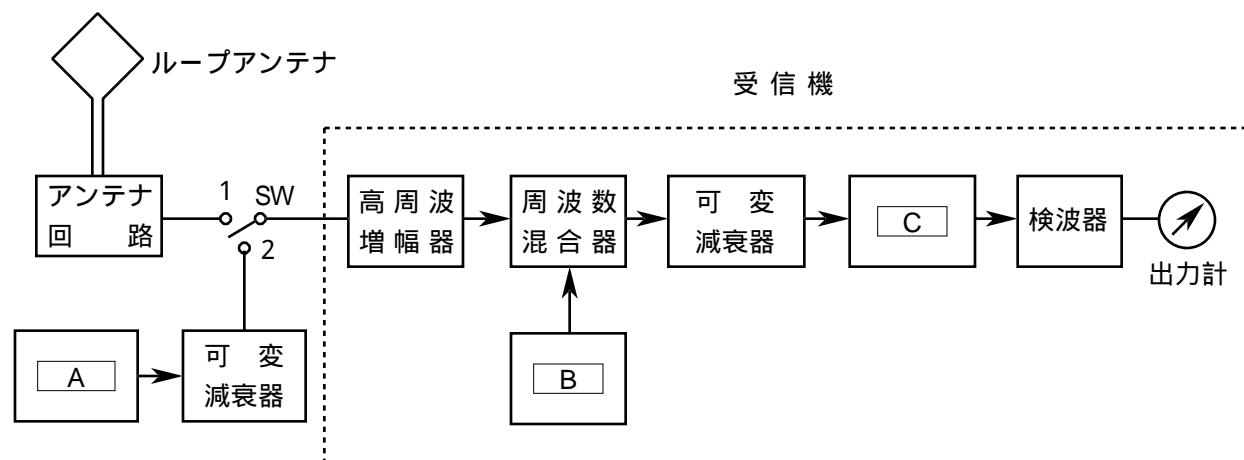A - 13 次の図は、短波電界強度測定器の構成例を示したものである。□内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。



A	B	C
1 比較発振器	校正用水晶発振器	低周波増幅器
2 比較発振器	局部発振器	中間周波増幅器
3 振幅制限器	局部発振器	低周波増幅器
4 振幅制限器	校正用水晶発振器	中間周波増幅器

A - 14 次の記述は、ハイトパターンについて述べたものである。このうち誤っているものを下の番号から選べ。

- 受信電界強度は、直接波と大地反射波の合成電界強度であり、大地反射波は、直接波より通路が長いために直接波より位相が遅れる。
- 直接波と大地反射波それぞれの電界強度の大きさが同じであるとすると、両者の位相が同位相のときの受信電界強度は、直接波のみのときの2倍となり、逆位相のときは零となる。
- ハイトパターンは、周波数、送信アンテナ高及び伝搬距離を一定にして、受信アンテナの高さを変化させて測定する。
- ハイトパターンの受信電界強度が振動的に変化するピッチは、1 / 4 波長であり、周波数が低いほど、また、伝搬距離が長いほど広くなる。


A - 15 次の記述は、超短波（VHF）帯の地上伝搬における山岳の影響について述べたものである。□内に入るべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。なお、同じ記号の□内には、同じ字句が入るものとする。

- (1) 送信点と受信点の途中に山岳があると一般に受信電界強度は非常に弱くなると考えられるが、□Aによって通信に使用できる程度の電界強度となる場合がある。この場合の山岳が存在するために得られる伝搬損失の軽減量は、□Bと呼ばれている。
- (2) 山頂に多くの樹木があり、茂っている枝葉が強風で揺れると、□Aの受信の際に□Cが生ずることがある。

A	B	C
1 山岳回折波	山岳回折利得	フェージング
2 山岳回折波	山岳回折係数	エコー
3 散乱波	山岳回折利得	エコー
4 散乱波	山岳回折係数	フェージング

A - 16 図に示す電離層の臨界周波数が 8 [MHz] であるとき、電離層への入射角 60 度における最高使用可能周波数（**W値F**）として、最も近いものを下の番号から選べ。ただし、大地及び電離層は共に水平であるものとする。

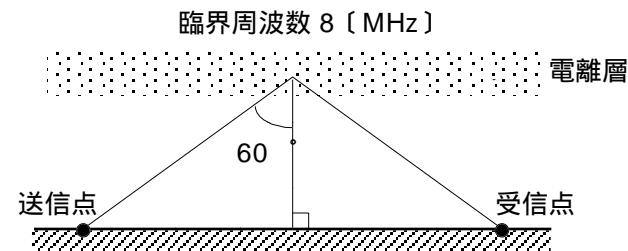- 10 [MHz] 1
- 14 [MHz] 2
- 16 [MHz] 3
- 20 [MHz] 4



A - 17 次の記述は、ループの寸法が波長に比べて非常に小さな受信用ループアンテナについて述べたものである。□内に入るべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。


- (1) 実効高は、ループ面の面積が大きいほど、また、導線の巻数が□Aほど大きい。
- (2) ループ面に直角な平面内の指向性は、□Bである。
- (3) 最大感度の方向は、ループ面に□Cな方向である。

A	B	C
1 少ない	8 字形	直角
2 少ない	全方向性	平行
3 多い	8 字形	平行
4 多い	全方向性	直角

A - 18 次の記述は、導波管について述べたものである。□内に入るべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。

- (1) 電磁波を伝送する目的で作られた導体の管を導波管といい、電磁波の進行方向に直角な断面の形状が方形や□Aの導波管が一般に用いられている。
- (2) 方形導波管の管内波長は、自由空間の波長よりも□B。
- (3) 図に示す断面内壁の長辺の寸法が a [m]、短辺の寸法が b [m] の方形導波管の TE_{10} モードにおける遮断波長は、□C [m] である。

A	B	C
1 三角形	短い	$2a$
2 三角形	長い	$2b$
3 円形	短い	$2b$
4 円形	長い	$2a$

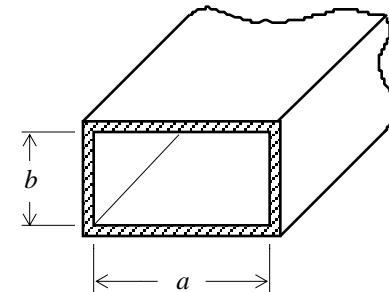

A - 19 次の記述は、航空機の航行援助用施設である計器着陸装置（ ILS ）用のアンテナについて述べたものである。□内に入れるべき字句の正しい組合せを下の番号から選べ。

ILSは、航空機が滑走路へ進入する際に水平方向を指示するローカライザ、垂直方向の下降路を指示するグライドパス及び着陸点までの距離を指示するマーカの三つの装置からなる。

- (1) ローカライザは、110 [MHz] 帯の電波を放射し、水平方向に特別な放射パターンを作る。使用される主なアンテナには、
A アンテナなどがある。
- (2) グライドパスは、330 [MHz] 帯の電波を放射し、垂直方向に特別な放射パターンを作る。使用される主なアンテナには、
B アンテナを用いたコーナーレフレクタアンテナなどがある。
- (3) マーカは、滑走路の延長上の異なる 3 地点から上空に 75 [MHz] 帯の電波を放射する。使用される主なアンテナには、
C アンテナがある。

	A	B	C
1	対数周期アンテナ	ヘリカル	ループ
2	対数周期アンテナ	ダイポール	2 素子の水平ダイポール
3	ブラウン	ダイポール	ループ
4	ブラウン	ヘリカル	2 素子の水平ダイポール

A - 20 次の記述は、ラジオダクトの発生原因について述べたものである。このうち誤っているものを下の番号から選べ。

- 1 前線では、温暖な気団の下に、寒冷な気団がくさびのようにくいこんだ状態で、温度の逆転層が生じて、ダクトが発生する。
- 2 陸上では、昼間は陸上の温度が海上に比べて高く、風が海上から陸上に向かって吹くために冷たい空気が温かい空気の下に流入することによって温度の逆転層が生じて、ダクトが発生する。
- 3 昼間に太陽熱により暖められた地表が、夜間に放射冷却し、地表に接した大気の温度が急激に下がることによって温度の逆転層が生じて、ダクトが発生する。
- 4 高気圧圏内では、下降気流により、湿気を含んだ空気が蒸発の盛んな海面又は大地の近くに下降して温度の不連続が生じて、ダクトが発生する。

B - 次の記述は、微小ダイポールを正弦波電流で励振したとき発生する電磁界について述べたものである。□内に入れるべき字句を下の番号から選べ。なお、同じ記号の□内には、同じ字句が入るものとする。

- (1) 距離の 3 乗に反比例する成分を□という。
- (2) 距離の 2 乗に反比例する成分の全てを総称して□という。このうちの磁界は□ウの法則により導かれるものに相当する。
- (3) 距離に反比例する成分の全てを総称して□エという。□エは□オ波として伝搬し、3種類の電磁界の中で最も遠くまで到達することができる。

1 静磁界	2 放射磁界	3 ピオ・サバール	4 誘導電界	5 球面
6 静電界	7 誘導電磁界	8 レンツ	9 放射電磁界	10 平面

B - 2 次の記述は、給電回路の整合について述べたものである。□内に入れるべき字句を下の番号から選べ。


- (1) アンテナの入力インピーダンスが給電線の特性インピーダンスと異なるとき、これらを直接接続すると□アが生ずる。このため、コンデンサと□イで構成された整合回路や 1/4 波長の長さの給電線などを用いてインピーダンスの整合をとる。
- (2) 給電線が□ウなどの不平衡回路のとき、これとダイポールアンテナなどの平衡回路とを直接接続すると□エ電流が流れ給電回路が不安定になる。これを防ぐため、□オを用いて両回路の整合をとる。

1 定在波	2 抵抗	3 平面波	4 不平衡	5 バラン
6 平行二線式給電線	7 コイル	8 同軸ケーブル	9 変位	10 トラップ

B - 次の記述は、図に示すハムアンテナについて述べたものである。□内に入れるべき字句を下の番号から選べ。

- (1) 放射器の素子の長さは、ほぼ □ア □濃である。反射器は、放射器より少し長く、
□イ □のインピーダンスとして働く。導波器は、放射器より少し短い。
- (2) アンテナの帯域をより広帯域にするには、素子の直径を □ウ □したり、□エ □を折
返しにしたり、X形にする方法などがある。
- (3) 全アンテナ素子を含む面を大地に平行にしたときの水平面内の指向性は、□オ □である。


1/4	2 1誘導性	3 細く	4 反射器	5 8 字形
1/2	7 6容量性	8 太く	9 放射器	10 単一指向性

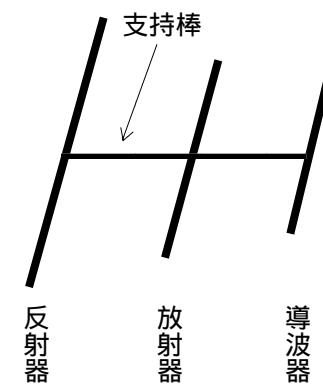

B - 4次の記述は、マイクロ波アンテナの利得を比較法により屋外で測定する方法及びその注意事項について述べたものである。
□内に入れるべき字句を下の番号から選べ。

- (1) 送受信アンテナ間には遮へい物がなく、周囲に電波を反射する物がない開けた場所を選ぶ。大地反射波があるときは、その影響を少なくするようにアンテナを十分 □ア □場所に設置するか、反射点に □イ □などの反射防止板を設ける。
- (2) 送受信アンテナ間の距離は、波長に比べてアンテナの開口面の寸法が □ウ □なるほど、大きくする必要がある。
- (3) 図に示す構成により、送信アンテナから一定周波数、一定電力で送信した電波を切替スイッチ SW で基準アンテナ又は被測定アンテナに切替えて受信し、それぞれの受信電力を測定する。
一般に基準アンテナには、□エ □アンテナを用いる。
- (4) 利得が G_r [dB] の基準アンテナで受信した受信電力が P_r [dBm] であり、被測定アンテナで受信した受信電力が P [dBm] であるとき、被測定アンテナの利得 G は、次式で求められる。

$$G = \boxed{\text{オ}} \text{ [dB]}$$

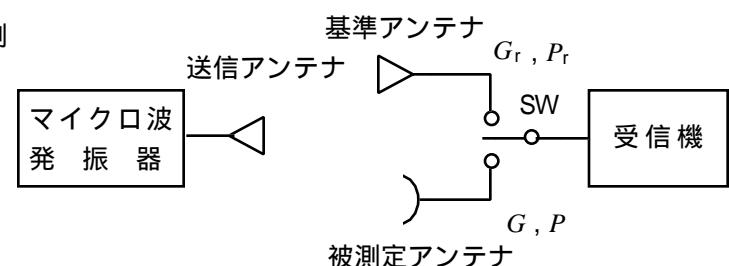

1 低い	2 アクリル板	3 小さく	4 ホーン	5 $P - P_r + G_r$
6 高い	7 金属板	8 大きく	9 ループ	10 $P + P_r + G_r$

B - 5次の記述は、電波が伝搬するときの性質について述べたものである。このうち正しいものを 1 、誤っているものを 2 として解答せよ。

- ア 電波は、異なる媒質の境界で反射したり、屈折したりする。
- イ 電波は、ナイフエッジ状の山岳があると透過して陰に入り込む。
- ウ 位相の異なった電波が合成されると、干渉を起こして、互いに強め合ったり弱め合ったりする。
- エ 電波の電力束密度は、自由空間中では、距離に反比例して減少する。
- オ 電波が降雨域を通過するとき、減衰を受けることはあるが位相変化を受けることはない。